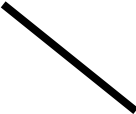
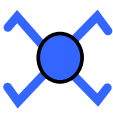
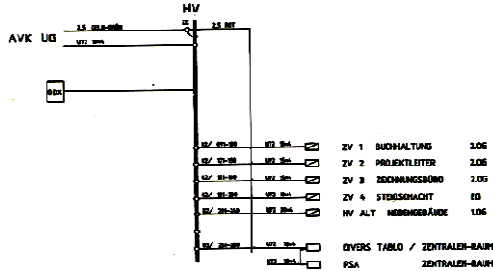
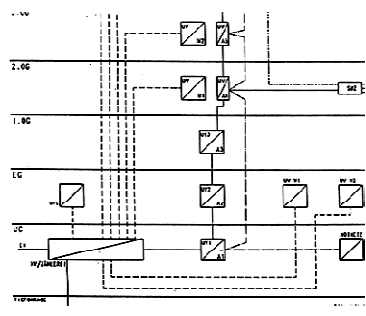
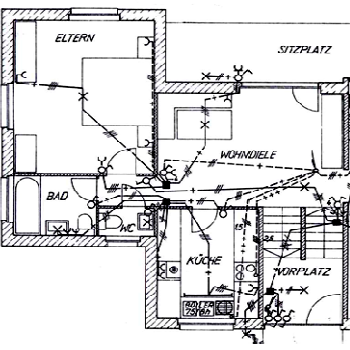
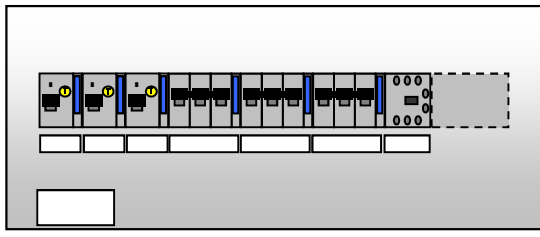


Repetitionen Symbole und Darstellungsarten
Lösungen

1		<u>Leitung in Decke verlegt</u>	2		<u>Schalter Sch 3 oder Wechselschalter</u>
3		<u>Leitung im Boden verlegt</u>	4		<u>Steckdose mit Schutzkragen oder Steckdose T13</u>
5		<u>Leitung von / nach unten</u>	6		<u>Steckdose ohne Schutzkragen dreifach oder Steckdose 3xT12</u>
7		<u>Leitung von / nach oben</u>	8		<u>Steckdose für 3x400V</u>
9		<u>Leitung vertikal durchgehend</u>	10		<u>Rechaud oder Kochherde</u>
11		<u>Schalter Sch 1 oder Stufenschalter</u>	12		<u>Abzeigdose, Schlaufdose etc für Lichtinstallationen</u>
13		<u>Schalter Sch 0 oder Ausschalter</u>	14		<u>TT Steckdose</u>
15		<u>Schalter Sch 0 3polig oder Ausschalter 3polig</u>	16		<u>Telefonapparat mit Tastenwahl</u>
17		<u>Schalter Sch 6 oder Kreuzschalter</u>	18		<u>Schaltkasten TT</u>
19		<u>Schalter Sch 2 oder Umschalter</u>	20		<u>Sonnerietaster</u>
21		<u>Leuchtschalter Sch 0 oder Leuchtausschalter</u>	22		<u>Radio TV Steckdose</u>

23		<u>Ventilator</u>	24		<u>Deckenleuchte</u>
25		<u>FL Leuchte</u> <u>1 flammig</u>	26		<u>FL Leuchte</u> <u>2 flammig</u>
27		<u>EB Leuchte oder</u> <u>Signalleuchte</u>	28		<u>Wandleuchte</u>
29		<u>allgemeiner</u> <u>Anschlusspunkt</u>	30		<u>Schütz</u>
31		<u>Öffner oder</u> <u>Ruhekontakt</u>	32		<u>Schliesser</u> <u>oder Arbeitskontakt</u>
33		<u>Sicherungselement</u> <u>1 polig für 230V</u>	34		<u>Sicherungselement</u> <u>3 polig für 3x400V</u>
35		<u>Leitungsschutzschalter</u> <u>1 polig für 230V</u>	36		<u>Leitungsschutzschalter</u> <u>3 polig für 3x400V</u>
37	 Kabelplan		38	 Uebersichtsschema	
39	 Lageplan		40	 Disposition	